
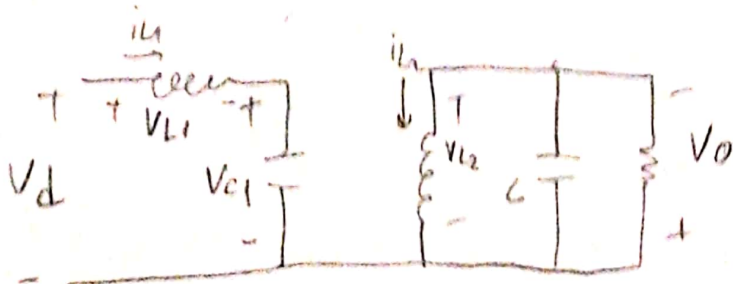


Switch OFF:

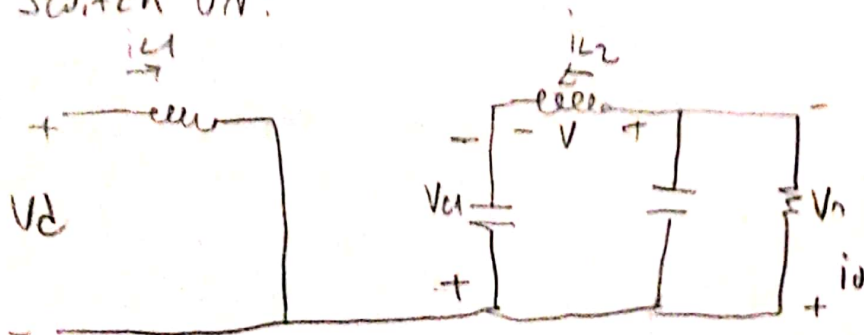

Switch ON:



assume  $i_o = \text{const}$

$$i_o = i_{L2} = i_{C1} \Rightarrow V_{L2} = \text{const}$$

$$i_{C1} = C_1 \frac{dV_{C1}}{dt}$$

$$\frac{dV_{C1}}{dt} = \frac{\Delta V_{C1}}{D}$$

in our problem:

$$\frac{V_o - 12}{V_o} = \frac{D}{1-D} \Rightarrow D = \frac{4}{7}$$

$$i_{C1} = C_1 \cdot \frac{\Delta V_{C1}}{D}$$

$$\text{we picked } C_1 \text{ as } 72 \mu\text{F}, \Rightarrow 3 = 72 \cdot 10^{-6} \cdot \Delta V_o \cdot \frac{1000000}{4}$$

$$\Rightarrow \Delta V_o = 0.23 \text{ V} \approx 0.148\%$$

in the simulation,  $\Delta V = 0.027 \text{ V}$

Assume  $V_0 = 12V$  const. from our simulation,  $\Delta I_0 = 0,4mA$   
when switch is off:

$$V_{L2} = V_0$$

$$V_{L2} = L_2 \frac{di_{L2}}{dt} \Rightarrow \frac{di_{L2}}{dt} = \frac{\Delta I_0 \cdot f}{D} \Rightarrow V_{L2} = L_2 \frac{\Delta I_0 \cdot f}{D}$$

in our case:  $L_2 = 220\mu H$

$$\Rightarrow 12 = 220 \times 10^{-6} \times \frac{\Delta I_0}{\frac{4}{7}} \cdot 100000 \Rightarrow \Delta I_0 = 0,511 \approx 10\%$$

in our simulation,  $\Delta I_0 = 0,007A$